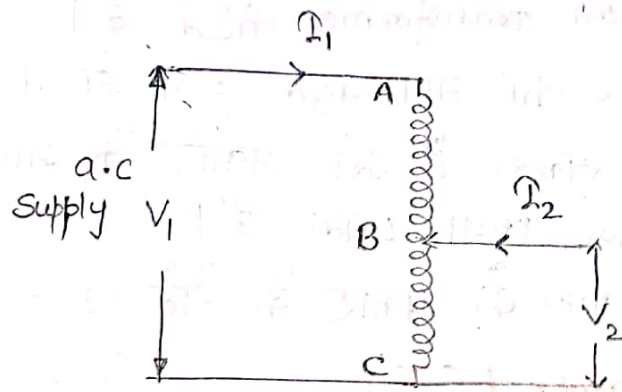



☆ Autotransformer [ऑटो-ट्रंसफार्मर] :-

- Autotransformer में केवल एक ही winding होती है।
- एक ही winding प्राथमिक (Primary) तथा द्वितीयक (Secondary) दोनों की तरह कार्य करता है।
- Autotransformer में दोनों winding आपस में inter linked रहती हैं।
- Autotransformer स्व-प्रेरण (self inductance) के सिद्धांत पर कार्य करता है।




Auto transformer

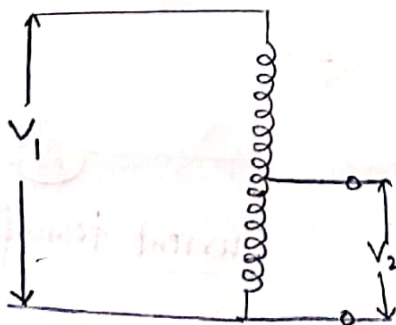- यदि पूरी winding को Primary की भाँति तथा उसके कुछ भाग को Secondary की भाँति प्रयोग करने पर यह Step-down transformer की तरह कार्य करता है।
- यदि पूरी winding को Secondary की भाँति तथा उसके कुछ भाग को Primary की भाँति प्रयोग करने पर यह Step-down transformer की तरह कार्य करता है।



Autotransformer (step-down)

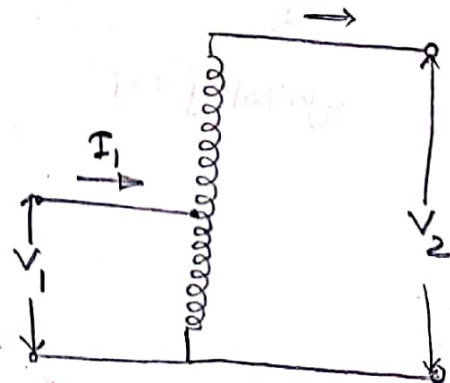

Auto-transformer (step-up)

Uses - (उपयोग) :

- Stabilizer
- Regulator
- A.C feeder की voltage बढ़ाने में।
- Electronic circuit में।

Instrument Transformer [इन्सट्रुमेंट ट्रांसफार्मर] - :

- इस प्रकार के transformer का उपयोग मापन में किया जाता है, इसलिए इसे instrument transformer कहते हैं।
- जब धारा तथा voltage का मान बहुत उच्च हो तो उसका मापन direct नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के मापन में 'instrument transformer' का प्रयोग किया जाता है।
- Instrument transformer दो प्रकार के होते हैं -



① Current transformer (CT)

② Potential " (PT)

★ Current Transformer - : CT द्वारा उच्च धारा के मापन का कार्य किया जाता है।

उच्च धारा के मान का मापन



CT द्वारा किया जाता है।

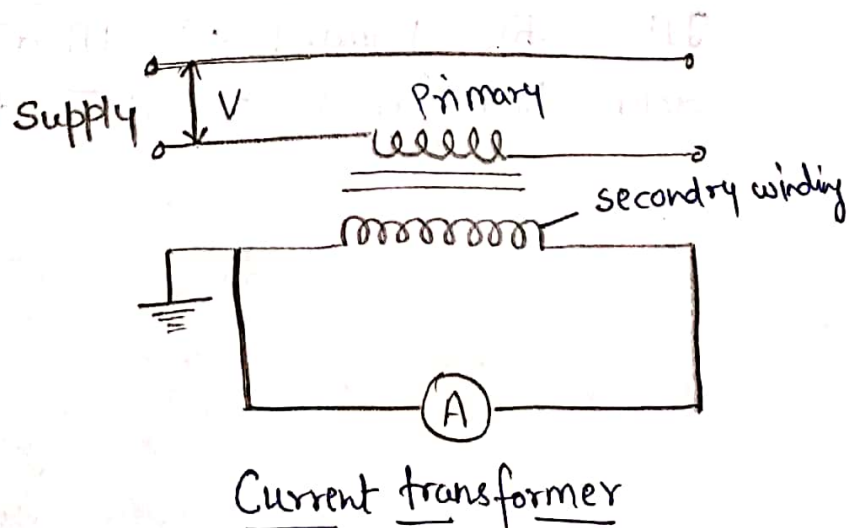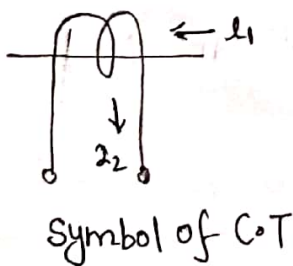

- C.T के Primary winding में कम टर्न तथा secondary winding में अधिक टर्न होता है। इसलिए इसे step-up transformer भी कहते हैं।
- C.T, voltage को step-up तथा current को step-down करता है।
- चित्रानुसार C.T लाइन के श्रेणी में जोड़कर धारा प्रवाहित की जाती है, और secondary winding के across मीटर संयोजित कर धारा का मापन किया जाता है।
- C.T द्वारा 150A-200A की धारा को 1A-5A तक धारा में परिवर्तित किया जा सकता है।
- Secondary winding की धारा rating 1A-5A होती है।

★ Potential Transformer :-

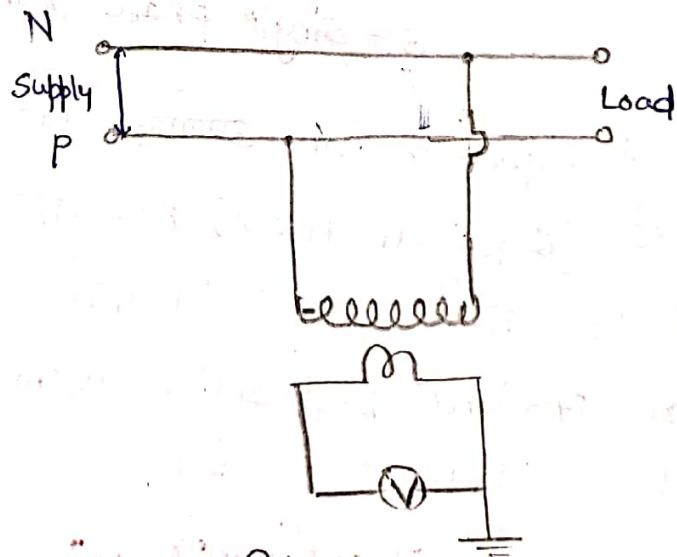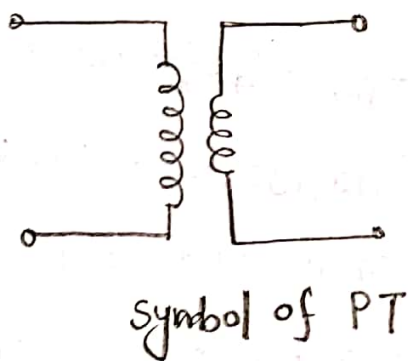- इसे voltage transformer भी कहते हैं।
- इसका प्रयोग वोल्टमीटर के साथ उच्च वोल्टेज की मापने में किया जाता है।
- यह एक step-down transformer है जो उच्च वोल्टेज को निम्न voltage में परिवर्तित करता है।




- Potential transformer के Primary winding में अधिक टर्न तथा secondary winding में बहुत कम टर्न होते हैं।
- Secondary winding की voltage rating 150V तक होती है।

▽ 1- ϕ Transformer :-

- ये एक फेज का होता है।
- ये प्रायः 250 volt तक कार्य करता है।
- 1- ϕ transformer में एक primary winding तथा एक secondary winding होती है।
- इसका उपयोग stabilizer, Radio, TV, inverter आदि में किया जाता है।

☆ 3- ϕ Transformer :-

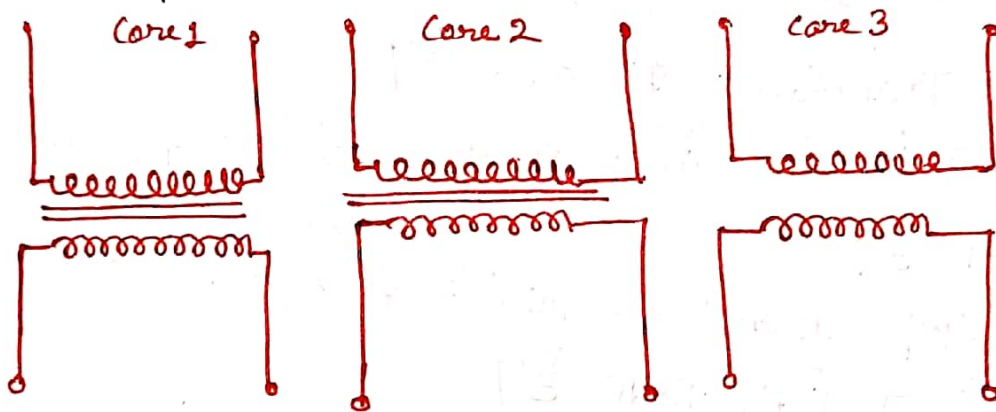- ये तीन फेज वाले होते हैं तथा 250V से अधिक के लिए प्रयोग होते हैं।
- 3- ϕ transformer में 3 primary तथा 3 secondary winding होती हैं।



3 - single phase transformer

- 3- ϕ transformer का उपयोग विद्युत उत्पादन केन्द्रों पर उत्पन्न की गई (66KV या 11KV) A.C को 66, 110, 132, 220, 440KV तक step-up करके transmitt करने हेतु किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त Distribution system में 3- ϕ transformer का उपयोग किया जाता है।

Connection of 3- ϕ Transformer :-

- ① Primary in star (Y), Secondary in star (Y) — Y/Y (star-star) Connection
- ② Primary in star (Y), Secondary in Delta (Δ) — Y/ Δ Connection
- ③ Primary in Delta (Δ), Secondary in Y — Δ /Y Connection
- ④ Primary in Delta (Δ), Secondary in Δ — Δ / Δ Connection.